

Document : Rapport de Diagnostic (Dépannage Carte Tiers)

Projet : Alimentation Stabilisée

1. Description de l'Incident

Lors de la phase de test, la carte de mon binôme ne délivrait aucune tension en sortie (), alors que le transformateur délivrait bien 15V AC en entrée.

2. Méthode de Diagnostic (Comparaison Théorie / Réel)

J'ai procédé à une inspection visuelle en comparant le schéma d'implantation avec la carte.

- **Symptôme** : Pas de tension aux bornes du condensateur de filtrage.
- **Identification de la cause** : Une erreur de décalage d'une ligne sur la plaque à pastilles.

3. Solution apportée

Un fil (strap) a été ajouté reliant la mauvaise ligne à la bonne ligne, tout en fraisant la mauvaise ligne pour que le courant n'atteigne pas la suite du montage présent sur cette ligne.